

ЗАДАЧА №3

Вариант – рисунок 10, точка КЗ 3

ЗАДАНИЕ

По заданной схеме сети (рис. 1) провести расчет периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в указанной точке для моментов времени $t=0$ и $t=0,15$ с по методу типовых кривых. Определить значение ударного тока.

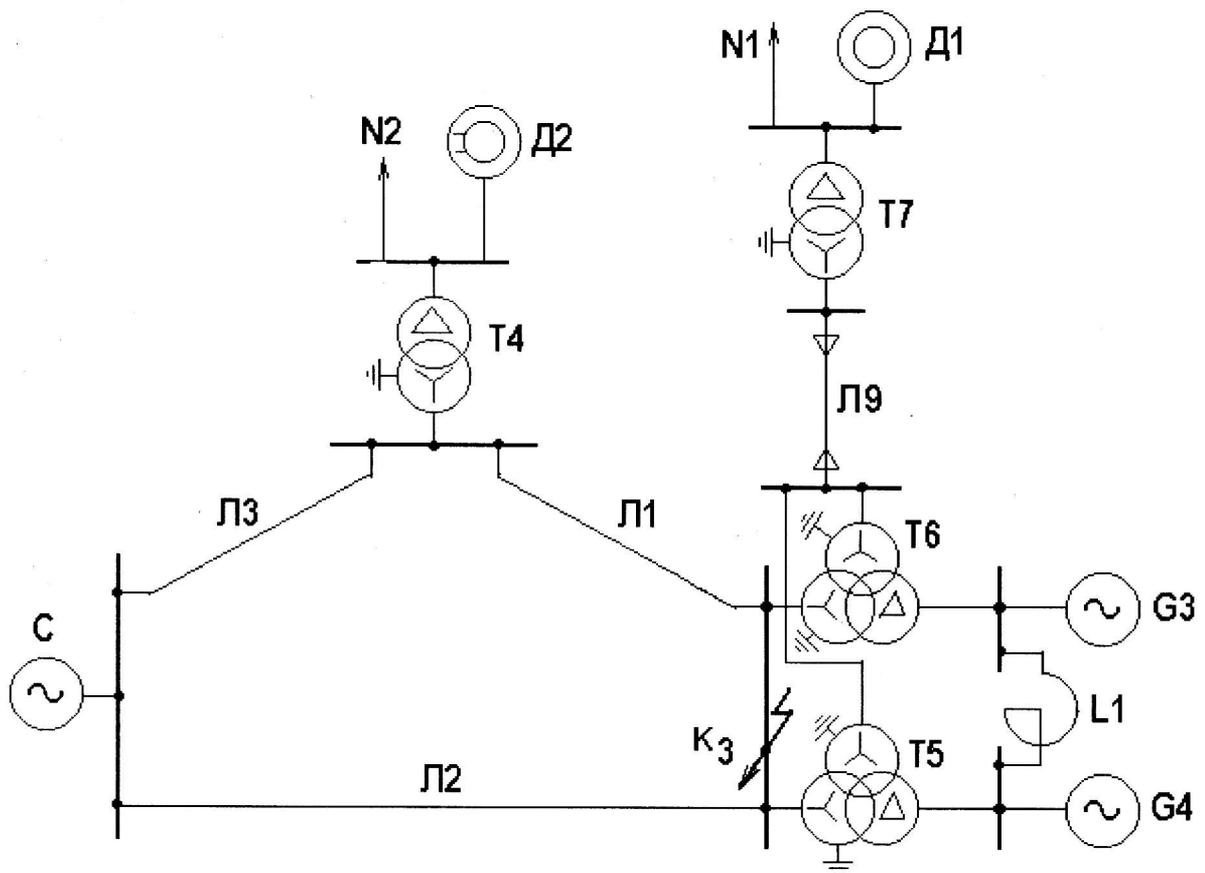


Рисунок 1