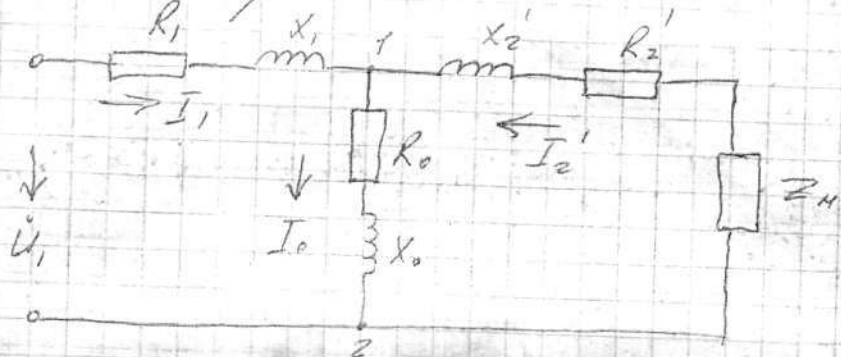


1) Вычислить мин и макс значения токов и напряж

2) Определить параметры T-образной схемы замещения тр-ра

3) Начертить схему замещения и нанести на нее расчетные параметры

4) Определить возможное значение тока КЗ при номинальном напряжении



№ п/п	S кВА	U <sub>вн</sub> кВ	U <sub>нн</sub> кВ	Группа соедин	u <sub>к</sub> %	P <sub>к</sub> Вт	P <sub>0</sub> Вт	ι <sub>0</sub> %
22.	630	35	0,69	Y/Δ-11	5,5	7500	1500	2,0
23.	630	10	0,69	Y/Δ-11	5,5	7400	1500	2,0
24.	100	6	0,4	Y/Y-0	4,5	1970	330	2,6