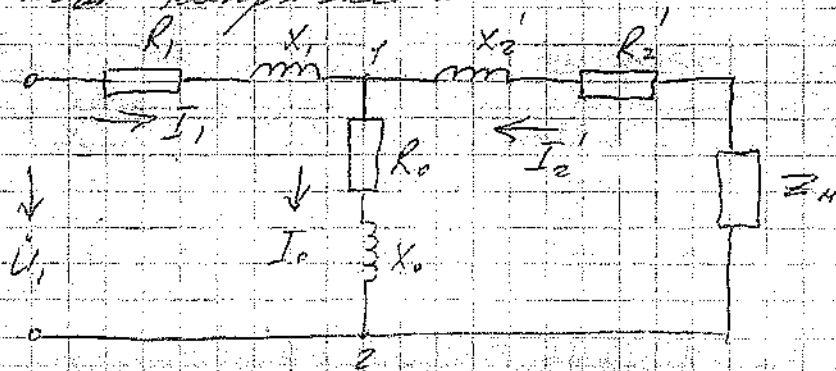


1) Вычислить мин и макс значения токов и напряж

2) Выредеть параметры T-образной схемы замещения тр-фа

3) Начертить схему замещения и нанести на нее расчетные параметры

4) Определить возможное значение тока КЗ при наибольшем напряжении



№ п/п	S кВА	Uвн кВ	Uнин кВ	Группа соедин	uк %	Pк Вт	P0 Вт	io %
1.	40	10	0,4	Y/Y-0	4,5	880	190	3,0
2.	63	10	0,4	Y/Y-0	4,5	1280	270	2,8
3.	100	10	0,4	Y/Yн-0	4,5	1970	370	2,6