

Задача №1

① Найти общее сопротивление схемы последовательного замещения Ω_{AB}

Дано:

$$U_{AB} = 75 \text{ В}$$

$$Y_1 = 10 \text{ Ом}$$


$$Y_2 = 15 \text{ Ом}$$

$$Y_3 = 20 \text{ Ом}$$

$$Y_4 = 25 \text{ Ом}$$

$$Y_5 = 30 \text{ Ом}$$

$$Y_6 = 40 \text{ Ом}$$

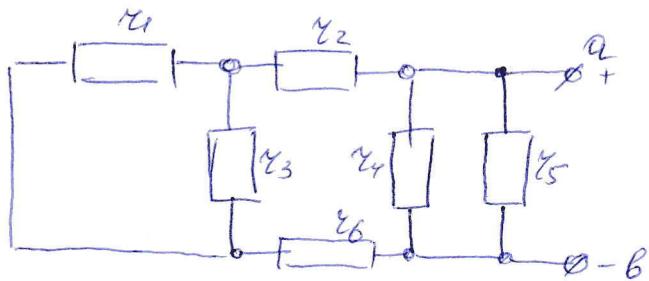

Задача №2

Дано:

$$V_1 = 100 \text{ В}, \text{ частота } f = 50 \text{ Гц}$$

$$L_2 = 28,45 \text{ мГн}; C_3 = 152 \text{ } \mu\text{Ф}; R_4 = 10 \text{ Ом}; R_7 = 30 \text{ Ом}$$

$A_T - ?$

$V_2 - ?$

① Определить напряжение на входе схемы и падение напряжения на элементах схемы; построить в масштабе векториальное напряжение токов и напряжений; вычислить потребляемую активную, реактивную и полную мощность, зависящую от напряжений и токов генераторов напряжения и тока на входе схемы.

