

## ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях расчет установившихся режимов электроэнергетической системы является наиболее часто решаемой задачей. При проектировании ЭЭС расчет установившихся режимов осуществляется с целью выбора и уточнения параметров проектируемой системы.

В процессе эксплуатации подобные расчеты позволяют оперативно управлять и прогнозировать работу ЭЭС. При этом осуществляется оценка допустимости режима по условиям обеспечения нормальной работы оборудования и определение режимов, оптимальных по технико-экономическим критериям.

Задача расчета установившихся режимов ЭЭС сводится к определению совокупности параметров, характеризующих работу системы: напряжений в различных точках системы, токов в её элементах, потоков мощности и потерь мощности и т.д.

Проведение расчета связано с рядом основных этапов:

1. Предварительные преобразования и переход к расчетной схеме электрической системы;
2. Формирование уравнения состояния по известным исходным данным с учетом структуры расчетной схемы;
3. Выбор метода расчета и составление алгоритма и программы на ЭВМ;
4. Проведение расчета установившегося режима на ЭВМ;
5. Анализ точности полученных результатов.
6. Выводы.

**Исходные данные:**

$$Z_1 = 0.2 \quad J_1 = 8$$

$$Z_2 = 0.3 \quad J_2 = 3$$

$$Z_3 = 0.4 \quad J_3 = 4$$

$$Z_4 = 0.8 \quad J_4 = 6$$

$$Z_5 = 0.3 \quad J_5 = 5$$

$$Z_6 = 0.5 \quad E_{B2} = 100$$

$$Z_7 = 0.8 \quad E_{B5} = 300$$

Базисные величины:  $U_B = U_{Г\text{ ном}} = 10,5 \text{ кВ}$ ;  $S_B = S_{Г\text{ ном}} = 7 \text{ Мва}$ .

Параметры генератора и системы:  $E_g = 1.07$ ;  $U_c = 1$ ;  $P_d = 60$ ;  $T_j = 14 \text{ с}$ .

Угол  $\theta$  между осью вращающегося магнитного поля обмотки статора и продольной осью ротора в генераторе:  $\theta = \pi/6$ .

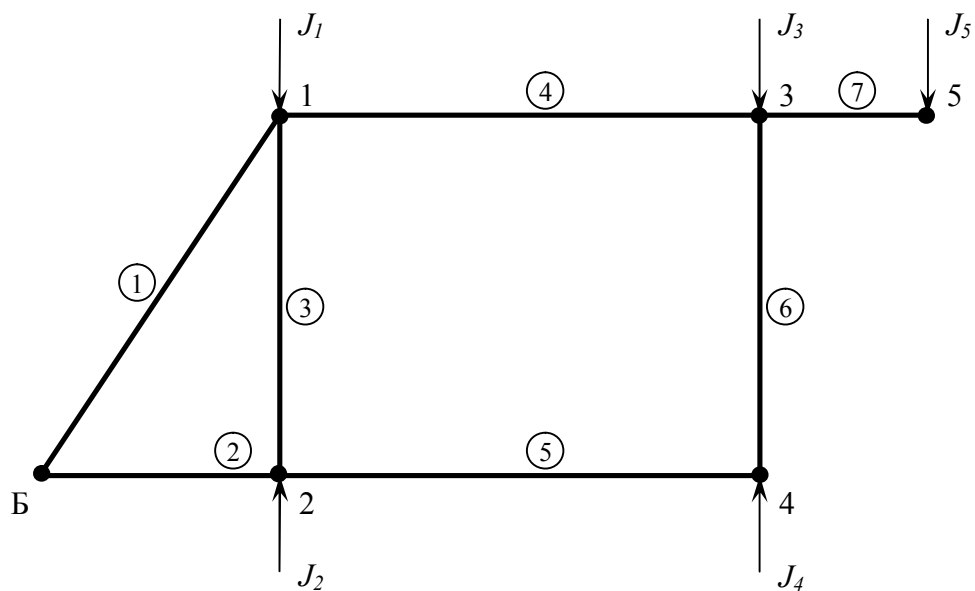
**Исходная схема:**

Рисунок 1

**Примечание:**

1. Расчет проводится в относительных единицах.
2. Направление ветвей и независимых контуров могут быть заданы произвольно.

## УСЛОВИЯ ЗАДАНИЙ:

### Задание 1.

Используя расчетную схему и исходные данные для ручного счета, произвести следующие действия:

- составить матрицы инцидентов  $M$  и  $N$ ;
- записать матрицы режимных параметров:
  - а)  $J$ ,  $Z_B$ ,  $Y_B$ ;
  - б)  $U_A$ ,  $U_B$  в общем виде
  - в) предположить наличие ЭДС в ветвях 2,5 ( $E_{B2}$ ,  $E_{B5}$ ), записать матрицы  $E_B$ ,  $E_K$ .

### Задание 2.

Используя вариант расчетной схемы и исходные данные записать 1 и 2 законы Кирхгофа в матричной форме и в виде системы уравнений.

### Задание 3.

Для расчетной схемы записать в матричной форме обобщенное уравнение состояния. Перейти к системе алгебраических уравнений относительно неизвестных токов в ветвях.

### Задание 4.

1. Для расчетной схемы вычислить матрицу узловых проводимостей  $Y_A$ .
2. Составьте матрицу  $Y_A$  без перемножения матриц с учетом физического смысла её элементов. Сравните полученный результат с матрицей  $Y_A$ , вычисленной в п.1.
3. Записать уравнение узловых напряжений в матричной форме и в виде системы уравнений.

### Задание 5.

Предположив наличие ЭДС в ветвях 2, 5 расчетной схемы  $E_{B2} = 100$ ,  $E_{B5} = 300$ , записать уравнение контурных токов в матричной форме и в виде системы уравнений.

### Задание 6.

Используя систему уравнений узловых напряжений, полученную в задании 4, рассчитать значение узловых напряжений методом Гаусса.

Проанализировать точность результатов расчета.

### Задание 7.

1. Используя систему уравнений узловых напряжений (задание 4), рассчитать значения напряжений в узлах расчетной схемы методом Зейделя (провести 3 итерации).
2. Проанализировать сходимость итерационного процесса.

**Задание 8.**

На основе расчетной схемы с учетом постановки задачи раздела 3.2. и исходных данных о параметрах генератора, который подключен к 4-му узлу, определить устойчивость системы по корням характеристического уравнения.

**Задание 9.**

Для расчетной схемы задания 8 записать характеристическое уравнение с учетом переходных процессов в обмотке возбуждения. Проанализировать устойчивость системы по критерию Гурвица.

**Задание 10.**

Проанализировать устойчивость системы (задание 9) по критерию Михайлова. Построить кривую Михайлова.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ.

### Выполнение задания 1:

Для расчета исходной схемы зададимся направлениями тока в ветвях и направлениями обхода контуров:

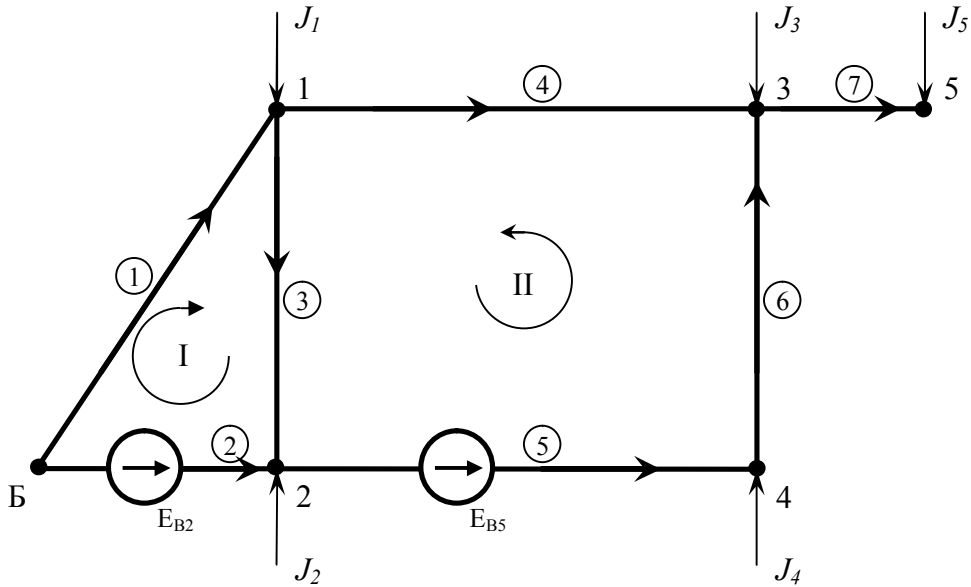


Рисунок 2

Составим матрицы инцидентий  $M$  и  $N$ :

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Б ----- ;

$$\begin{matrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Запишем матрицы режимных параметров:

а) матрица задающих токов:

$$\text{В общем виде: } J = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \\ J_4 \\ J_5 \end{bmatrix}; \quad \text{По данным задания: } J = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

- диагональная матрица сопротивлений ветвей  $Z_B$ , диагональная матрица проводимостей ветвей  $Y_B = \frac{1}{Z_B}$ :

$$Z_B = \begin{bmatrix} 0.2 & & & & & & \\ & 0.3 & & & & & \\ & & 0.4 & & & & \\ & & & 0.8 & & & \\ & & & & 0.3 & & \\ & & & & & 0.5 & \\ & & & & & & 0.8 \end{bmatrix}; \quad Y_B = \begin{bmatrix} 5 & & & & & & \\ & 3.3 & & & & & \\ & & 2.5 & & & & \\ & & & 1.25 & & & \\ & & & & 3.3 & & \\ & & & & & 2 & \\ & & & & & & 1.25 \end{bmatrix}$$

б) матрица узловых напряжений  $U_\Delta$ , матрица падений напряжений в ветвях  $U_B$ :

$$U_\Delta = \begin{bmatrix} U_{\Delta 1} \\ U_{\Delta 2} \\ U_{\Delta 3} \\ U_{\Delta 4} \\ U_{\Delta 5} \end{bmatrix}; \quad U_B = \begin{bmatrix} U_{B1} \\ U_{B2} \\ U_{B3} \\ U_{B4} \\ U_{B5} \\ U_{B6} \\ U_{B7} \end{bmatrix}.$$

в) матрица Э.Д.С. в ветвях  $E_B$ , матрица контурных Э.Д.С  $E_K$ :

$$E_B = \begin{bmatrix} 0 \\ E_{B2} \\ 0 \\ 0 \\ E_{B5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad E_K = \begin{bmatrix} E_{K1} \\ E_{K2} \end{bmatrix}.$$

## Выполнение задания 2:

### *Первый закон Кирхгофа.*

Матричная форма записи позволяет представить баланс токов для всех узлов схемы одновременно.

$$M \cdot I = J$$

где,  $M$  – матрицы инцидентий первого рода;

$I$  – матрица неизвестных токов в ветвях;

$J$  – матрица задающих токов.

Матричная форма:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

В виде системы уравнений:

$$\begin{cases} -I_1 + I_3 + I_4 = 8 \\ -I_2 - I_3 + I_5 = 3 \\ -I_4 - I_6 + I_7 = 4 \\ -I_5 + I_6 = 6 \\ -I_7 = 5 \end{cases}$$

**Второй закон Кирхгофа.**

Матричная форма записи позволяет записать баланс напряжений для всех независимых контуров схем:

$$\mathbf{N} \cdot \mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{I} = \mathbf{E}_K$$

где,

$$\mathbf{E}_K = \mathbf{N} \cdot \mathbf{E}_B$$

отсюда,

$$\mathbf{N} \cdot \mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{I} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{E}_B$$

Найдем вектор контурных Э.Д.С.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,2 \\ & 0,3 \\ & & 0,4 \\ & & & 0,8 \\ & & & & 0,3 \\ & & & & & 0,5 \\ & & & & & & 0,8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ E_{B2} \\ 0 \\ 0 \\ E_{B5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

отсюда,

$$\begin{bmatrix} 0,2 & -0,3 & 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & -0,8 & 0,3 & 0,5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_{B2} \\ E_{B5} \end{bmatrix}$$

В виде системы уравнений:

$$\begin{cases} 0,2I_1 - 0,3I_2 + 0,4I_3 = -E_{B2} \\ 0,4I_3 - 0,8I_4 + 0,3I_5 + 0,5I_6 = E_{B5} \end{cases}$$

### Выполнение задания 3:

Обобщенное уравнение состояния имеет вид:

$$A \cdot I = F$$

где, единая матрица коэффициентов имеет вид:

$$A = \left[ \frac{M}{N \cdot Z_B} \right];$$

где, объединенная матрица исходных параметров имеет вид:

$$F = \begin{bmatrix} J \\ E_K \end{bmatrix}.$$

Находим произведение  $N \cdot Z_B$ :

$$N \cdot Z_B = \begin{bmatrix} 0,2 & -0,3 & 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & -0,8 & 0,3 & 0,5 & 0 \end{bmatrix}$$

отсюда,

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0,2 & -0,3 & 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & -0,8 & 0,3 & 0,5 & 0 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 5 \\ -E_{B2} \\ E_{B5} \end{bmatrix},$$

тогда обобщенное уравнение состояния в матричной форме имеет вид:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0,2 & -0,3 & 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & -0,8 & 0,3 & 0,5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 5 \\ -E_{B2} \\ E_{B5} \end{bmatrix}$$

Системе алгебраических уравнений относительно неизвестных токов в ветвях:

$$\left\{ \begin{array}{l} -I_1 + I_3 + I_4 = 8 \\ -I_2 - I_3 + I_5 = 3 \\ -I_4 - I_6 + I_7 = 4 \\ -I_5 + I_6 = 6 \\ -I_7 = 5 \\ 0,2I_1 - 0,3I_2 + 0,4I_3 = -E_{B2} \\ 0,4I_3 - 0,8I_4 + 0,3I_5 + 0,5I_6 = E_{B5} \end{array} \right.$$

#### Выполнение задания 4:

Определяем матрицу узловых проводимостей  $Y_{\Delta}$

$$Y_{\Delta} = M \cdot Y_B \cdot M_t$$

где,  $M_t$ - транспонированная матрица  $M$

$$M_t = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Находим произведение  $M \cdot Y_B$ :

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3,3 \\ 2,5 \\ 1,25 \\ 3,3 \\ 2 \\ 1,25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 2,5 & 1,25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3,3 & -2,5 & 0 & 3,3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1,25 & 0 & -2 & 1,25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3,3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,25 \end{bmatrix},$$

тогда

$$Y_{\Delta} = M \cdot Y_B \cdot M_t = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 2,5 & 1,25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3,3 & -2,5 & 0 & 3,3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1,25 & 0 & -2 & 1,25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3,3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,25 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8,75 & -2,5 & -1,25 & 0 & 0 \\ -2,5 & 9,1 & 0 & -3,3 & 0 \\ -1,25 & 0 & 4,5 & -2 & -1,25 \\ 0 & -3,3 & -2 & 5,3 & 0 \\ 0 & 0 & -1,25 & 0 & 1,25 \end{bmatrix}$$

Составим матрицу  $Y_{\Delta}$  без перемножения матриц с учетом физического смысла её элементов. На главной диагонали расположены собственные проводимости узлов  $Y_{ii}$  - равные сумме проводимостей ветвей, соединенных с узлом  $i$ :

$$\begin{bmatrix} 5 + 2,5 + 1,25 & Y_{12} & Y_{13} & Y_{14} & Y_{15} \\ Y_{21} & 3,3 + 2,5 + 3,3 & Y_{23} & Y_{24} & Y_{25} \\ Y_{31} & Y_{32} & 1,25 + 2 + 1,25 & Y_{34} & Y_{35} \\ Y_{41} & Y_{42} & Y_{43} & 3,3 + 2 & Y_{45} \\ Y_{51} & Y_{52} & Y_{53} & Y_{54} & 1,25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8,75 & Y_{12} & Y_{13} & Y_{14} & Y_{15} \\ Y_{21} & 9,1 & Y_{23} & Y_{24} & Y_{25} \\ Y_{31} & Y_{32} & 4,5 & Y_{34} & Y_{35} \\ Y_{41} & Y_{42} & Y_{43} & 5,3 & Y_{45} \\ Y_{51} & Y_{52} & Y_{53} & Y_{54} & 1,25 \end{bmatrix}$$

Симметрично относительно главной диагонали расположены взаимные проводимости  $Y_{ij} = -Y_{ji}$  (со знаком минус), которые равны проводимости ветви (взятой со знаком минус), находящийся между узлами  $i$  и  $j$ , или нулю при отсутствии связи между узлами:

$$Y_{\Delta} = \begin{bmatrix} 8,75 & -2,5 & -1,25 & 0 & 0 \\ -2,5 & 9,1 & 0 & -3,3 & 0 \\ -1,25 & 0 & 4,5 & -2 & 1,25 \\ 0 & -3,3 & -2 & 5,3 & 0 \\ 0 & 0 & -1,25 & 0 & 1,25 \end{bmatrix}$$

Запишем уравнения узловых напряжений в матричной форме  $Y_{\Delta} U_{\Delta} = J$ :

$$\begin{bmatrix} 8,75 & -2,5 & -1,25 & 0 & 0 \\ -2,5 & 9,1 & 0 & -3,3 & 0 \\ -1,25 & 0 & 4,5 & -2 & 1,25 \\ 0 & -3,3 & -2 & 5,3 & 0 \\ 0 & 0 & -1,25 & 0 & 1,25 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{\Delta 1} \\ U_{\Delta 2} \\ U_{\Delta 3} \\ U_{\Delta 4} \\ U_{\Delta 5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Составим уравнения узловых напряжений в виде системы уравнений.

$$\begin{cases} 8,75 \cdot U_{\Delta 1} - 2,5 \cdot U_{\Delta 2} - 1,25 \cdot U_{\Delta 3} = 8 \\ -2,5 \cdot U_{\Delta 1} + 9,1 \cdot U_{\Delta 2} - 3,3 \cdot U_{\Delta 4} = 3 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 1} + 4,2 \cdot U_{\Delta 3} - 2 \cdot U_{\Delta 4} + 1,25 \cdot U_{\Delta 5} = 4 \\ -3,3 \cdot U_{\Delta 2} - 2 \cdot U_{\Delta 3} + 5,3 \cdot U_{\Delta 4} = 6 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 3} + 1,25 \cdot U_{\Delta 4} = 5 \end{cases}$$

#### Выполнение задания 5:

В матричной форме уравнение контурных токов (II закон Кирхгофа) имеет вид:

$$\mathbf{N} \cdot \mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{I} = \mathbf{E}_K.$$

Выразим матрицу токов  $\mathbf{I}$  в ветвях через вектор контурных токов  $\mathbf{I}_K$ , используя следующие известные уравнения связи между ними:  $\mathbf{I} = \mathbf{N}_t \cdot \mathbf{I}_K$ , тогда второй закон Кирхгофа будет иметь вид:

$$\mathbf{N} \cdot \mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{N}_t \cdot \mathbf{I}_K = \mathbf{E}_K.$$

Произведение трех матриц  $\mathbf{N} \cdot \mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{N}_t$  позволяет получить матрицу контурных сопротивлений:

$$\mathbf{Z}_K = \mathbf{N} \cdot \mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{N}_t,$$

где  $\mathbf{N}_t$ -транспонированная матрица  $\mathbf{N}$ :

$$\mathbf{N}_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Тогда матричное уравнение контурных токов можно записать в виде:

$$\mathbf{Z}_K \cdot \mathbf{I}_K = \mathbf{E}_K$$

Определяем матрицу контурных сопротивлений:

$$Z_K = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,2 & & & & & & \\ & 0,3 & & & & & \\ & & 0,4 & & & & \\ & & & 0,8 & & & \\ & & & & 0,3 & & \\ & & & & & 0,5 & \\ & & & & & & 0,8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0,2 & -0,3 & 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & -0,8 & 0,3 & 0,5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Определяем матрица контурных Э.Д.С:

$$Z_K = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \\ 300 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -100 \\ 300 \end{bmatrix}$$

Запишем матричное уравнение контурных токов  $Z_K \cdot I_K = E_K$ :

$$\begin{bmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,4 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -100 \\ 300 \end{bmatrix}$$

Составим уравнения контурных токов

$$\begin{cases} 0,9I_{K1} + 0,4I_{K2} = -100 \\ 0,4I_{K1} + 2I_{K2} = 300 \end{cases}$$

**Выполнение задания 6:**

Данные из задания 4:

$$\begin{cases} 8,75 \cdot U_{\Delta 1} - 2,5 \cdot U_{\Delta 2} - 1,25 \cdot U_{\Delta 3} = 8 \\ -2,5 \cdot U_{\Delta 1} + 9,1 \cdot U_{\Delta 2} - 3,3 \cdot U_{\Delta 4} = 3 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 1} + 4,2 \cdot U_{\Delta 3} - 2 \cdot U_{\Delta 4} + 1,25 \cdot U_{\Delta 5} = 4 \\ -3,3 \cdot U_{\Delta 2} - 2 \cdot U_{\Delta 3} + 5,3 \cdot U_{\Delta 4} = 6 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 3} + 1,25 \cdot U_{\Delta 4} = 5 \end{cases}$$

Решим систему уравнений узловых напряжений с использованием алгоритма метода Гаусса с обратным ходом: алгоритм включает в себя два этапа:

*1 этап. Прямой ход Гаусса* состоит из однотипных шагов, связанных с формированием из матриц коэффициентов  $Y_{\Delta}$  верхней треугольной матрицы.

*1 шаг.* Получим первое ключевое уравнение, для чего разделим 1-ое уравнение системы на диагональный элемент  $Y_{11}=8,75$ . Для исключения  $U_{\Delta 1}$  из  $i$ -го уравнения мысленно домножим ключевое уравнение на коэффициент при  $U_{\Delta 1}$   $i$ -го уравнения взятый с обратным знаком, а затем сложим ключевое и  $i$ -е уравнение:

$$\begin{cases} \underline{U_{\Delta 1} - 0,286 \cdot U_{\Delta 2} - 0,143 \cdot U_{\Delta 3} = 0,914} \\ 8,385 \cdot U_{\Delta 2} - 3,658 \cdot U_{\Delta 3} - 3,3 \cdot U_{\Delta 4} = 5,285 \\ -0,378 \cdot U_{\Delta 2} + 4,021 \cdot U_{\Delta 3} - 2 \cdot U_{\Delta 4} + 1,25 \cdot U_{\Delta 5} = 5,143 \\ -3,3 \cdot U_{\Delta 2} - 2 \cdot U_{\Delta 3} + 5,3 \cdot U_{\Delta 4} = 6 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 3} + 1,25 \cdot U_{\Delta 4} = 5 \end{cases}$$

*2 шаг.* Получим второе ключевое уравнение:

$$\begin{cases} \underline{U_{\Delta 2} - 0,436 \cdot U_{\Delta 3} - 0,394 \cdot U_{\Delta 4} = 0,63} \\ 3,856 \cdot U_{\Delta 3} - 2,149 \cdot U_{\Delta 4} + 1,25 \cdot U_{\Delta 5} = 5,381 \\ -3,439 \cdot U_{\Delta 3} + 4 \cdot U_{\Delta 4} = 8,079 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 3} + 1,25 \cdot U_{\Delta 4} = 5 \end{cases}$$

*3 шаг.* Получим третье ключевое уравнение:

$$\begin{cases} \underline{U_{\Delta 3} - 0,557 \cdot U_{\Delta 4} + 0,324 \cdot U_{\Delta 5} = 0,163} \\ 2,084 \cdot U_{\Delta 4} + 1,114 \cdot U_{\Delta 5} = 8,64 \\ -0,696 \cdot U_{\Delta 4} + 1,655 \cdot U_{\Delta 5} = 5,024 \end{cases}$$

*4 шаг.* Получим четвертое ключевое уравнение:

$$\begin{cases} \underline{U_{\Delta 4} + 0,535 \cdot U_{\Delta 5} = 0,078} \\ 2,027 \cdot U_{\Delta 5} = 5,258 \end{cases}$$

*5 шаг.* Получим пятое ключевое уравнение:

$$\underline{U_{\Delta 5} = 2,594}$$

В результате прямого хода Гаусса уравнение узловых напряжений приобретает вид:

$$\begin{bmatrix} 1 & -0,286 & -0,143 & 0 & 0 \\ & 1 & -0,436 & -0,394 & 0 \\ & & 1 & -0,557 & 0,324 \\ & & & 1 & -0,535 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} U_{\Delta 1} \\ U_{\Delta 2} \\ U_{\Delta 3} \\ U_{\Delta 4} \\ U_{\Delta 5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,914 \\ 0,63 \\ 0,163 \\ 0,078 \\ 2,594 \end{bmatrix}$$

2этап. Обратный ход метода Гаусса:

$$U_{\Delta 5} = 2,594$$

$$U_{\Delta 4} = 0,078 - 0,535 \cdot U_{\Delta 5} = -1,310$$

$$U_{\Delta 3} = 0,163 + 0,557 \cdot U_{\Delta 4} - 0,324 \cdot U_{\Delta 5} = -1,429$$

$$U_{\Delta 2} = 0,63 + 0,436 \cdot U_{\Delta 3} + 0,394 \cdot U_{\Delta 4} = -0,509$$

$$U_{\Delta 1} = 0,914 + 0,286 \cdot U_{\Delta 2} + 0,143 \cdot U_{\Delta 3} = 0,564$$

Проведем анализ точности решения, для этого рассчитаем невязки по исходной системе уравнений:

$$\omega_1 = |8 - 8,75 \cdot U_{\Delta 1} + 2,5 \cdot U_{\Delta 2} + 1,25 \cdot U_{\Delta 3}| = 0,006$$

$$\omega_2 = |3 + 2,5 \cdot U_{\Delta 1} - 9,1 \cdot U_{\Delta 2} + 3,3 \cdot U_{\Delta 4}| = 4,720$$

$$\omega_3 = |4 + 1,25 \cdot U_{\Delta 1} - 4,2 \cdot U_{\Delta 3} + 2 \cdot U_{\Delta 4} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}| = 4,844$$

$$\omega_4 = |6 + 3,3 \cdot U_{\Delta 2} + 2 \cdot U_{\Delta 3} - 5,3 \cdot U_{\Delta 4}| = 8,405$$

$$\omega_5 = |5 + 1,25 \cdot U_{\Delta 3} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}| = 0,028$$

Рассчитаем суммарную невязку:

$$\omega_{\Sigma} = \sum_{i=1}^5 \omega_i = 0,006 + 4,720 + 4,844 + 8,405 + 0,028 = 18,003 \approx 18$$

$\omega_{\Sigma}$  - определяет точность полученных значений узловых напряжений.

### Выполнение задания 7:

Данные из задания 4:

$$\begin{cases} 8,75 \cdot U_{\Delta 1} - 2,5 \cdot U_{\Delta 2} - 1,25 \cdot U_{\Delta 3} = 8 \\ -2,5 \cdot U_{\Delta 1} + 9,1 \cdot U_{\Delta 2} - 3,3 \cdot U_{\Delta 4} = 3 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 1} + 4,2 \cdot U_{\Delta 3} - 2 \cdot U_{\Delta 4} + 1,25 \cdot U_{\Delta 5} = 4 \\ -3,3 \cdot U_{\Delta 2} - 2 \cdot U_{\Delta 3} + 5,3 \cdot U_{\Delta 4} = 6 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 3} + 1,25 \cdot U_{\Delta 4} = 5 \end{cases}$$

Расчет узловых напряжений с использованием метода Зейделя (метод итераций) включает в себя следующие этапы:

Преобразуем систему узловых напряжений к виду, удобному для итерационного процесса:

$$U_{\Delta 1} = 0,914 + 0,286 \cdot U_{\Delta 2} + 0,143 \cdot U_{\Delta 3}$$

$$U_{\Delta 2} = 0,329 + 0,275 \cdot U_{\Delta 1} + 0,362 \cdot U_{\Delta 4}$$

$$U_{\Delta 3} = 0,952 + 0,298 \cdot U_{\Delta 1} + 0,476 \cdot U_{\Delta 4} - 0,298 \cdot U_{\Delta 5}$$

$$U_{\Delta 4} = 1,132 + 0,623 \cdot U_{\Delta 2} + 0,377 \cdot U_{\Delta 3}$$

$$U_{\Delta 5} = 4 + U_{\Delta 3}$$

Зададимся начальным приближением узловых напряжений:

$$U_{\Delta 1}^{(0)} = 0,914$$

$$U_{\Delta 2}^{(0)} = 0,329$$

$$U_{\Delta 3}^{(0)} = 0,952$$

$$U_{\Delta 4}^{(0)} = 1,132$$

$$U_{\Delta 5}^{(0)} = 4.$$

На первой итерации вычисляем значения первого приближения узловых напряжений  $U_{\Delta i}^{(1)}$ , осуществляя подстановку  $U_{\Delta i}^{(0)}$  в систему уравнений:

$$U_{\Delta 1}^{(1)} = 0,914 + 0,286 \cdot U_{\Delta 2}^{(0)} + 0,143 \cdot U_{\Delta 3}^{(0)} = 1,144$$

$$U_{\Delta 2}^{(1)} = 0,329 + 0,275 \cdot U_{\Delta 1}^{(1)} + 0,362 \cdot U_{\Delta 4}^{(0)} = 1,053$$

$$U_{\Delta 3}^{(1)} = 0,641 + 0,321 \cdot U_{\Delta 2}^{(1)} + 0,423 \cdot U_{\Delta 4}^{(0)} + 0,256 \cdot U_{\Delta 5}^{(0)} = 0,64$$

$$U_{\Delta 4}^{(1)} = 1,132 + 0,623 \cdot U_{\Delta 2}^{(1)} + 0,377 \cdot U_{\Delta 3}^{(1)} = 2,03$$

$$U_{\Delta 5}^{(1)} = 4 + U_{\Delta 3}^{(1)} = 4,64$$

Рассчитаем невязки на первой итерации для проверки точности полученных результатов. Для этого подставляем значения узловых напряжений  $U_{\Delta i}^{(1)}$  в исходную систему уравнений узловых напряжений:

$$\omega_1^{(1)} = \left| 8 - 8,75 \cdot U_{\Delta 1}^{(1)} + 2,5 \cdot U_{\Delta 2}^{(1)} + 1,25 \cdot U_{\Delta 3}^{(1)} \right| = 1,421$$

$$\omega_2^{(1)} = \left| 3 + 2,5 \cdot U_{\Delta 1}^{(1)} - 9,1 \cdot U_{\Delta 2}^{(1)} + 3,3 \cdot U_{\Delta 4}^{(1)} \right| = 2,972$$

$$\omega_3^{(1)} = \left| 4 + 1,25 \cdot U_{\Delta 1}^{(1)} - 4,2 \cdot U_{\Delta 3}^{(1)} + 2 \cdot U_{\Delta 4}^{(1)} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}^{(1)} \right| = 1,002$$

$$\omega_4^{(1)} = \left| 6 + 3,3 \cdot U_{\Delta 2}^{(1)} + 2 \cdot U_{\Delta 3}^{(1)} - 5,3 \cdot U_{\Delta 4}^{(1)} \right| = 0$$

$$\omega_5^{(1)} = \left| 5 + 1,25 \cdot U_{\Delta 3}^{(1)} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}^{(1)} \right| = 0$$

Рассчитаем суммарную невязку:

$$\omega_{\Sigma}^{(1)} = \sum_{i=1}^5 \omega_i^{(1)} = 1,421 + 2,972 + 1,002 + 0 + 0 = 5,396,$$

т.к.  $\omega_{\Sigma}^{(1)} > 0,01$ , то точность расчета  $\varepsilon=0,01$  не достигнута.

На второй итерации производим подстановку  $U_{\Delta i}^{(1)}$  в систему уравнений. Именно:

$$U_{\Delta 1}^{(2)} = 0,914 + 0,286 \cdot U_{\Delta 2}^{(1)} + 0,143 \cdot U_{\Delta 3}^{(1)} = 1,307$$

$$U_{\Delta 2}^{(2)} = 0,329 + 0,275 \cdot U_{\Delta 1}^{(2)} + 0,362 \cdot U_{\Delta 4}^{(1)} = 1,423$$

$$U_{\Delta 3}^{(2)} = 0,641 + 0,321 \cdot U_{\Delta 2}^{(2)} + 0,423 \cdot U_{\Delta 4}^{(1)} + 0,256 \cdot U_{\Delta 5}^{(1)} = 0,925$$

$$U_{\Delta 4}^{(2)} = 1,132 + 0,623 \cdot U_{\Delta 2}^{(2)} + 0,377 \cdot U_{\Delta 3}^{(2)} = 2,367$$

$$U_{\Delta 5}^{(2)} = 4 + U_{\Delta 3}^{(2)} = 4,925$$

Рассчитаем невязки на второй итерации:

$$\omega_1^{(2)} = \left| 8 - 8,75 \cdot U_{\Delta 1}^{(2)} + 2,5 \cdot U_{\Delta 2}^{(2)} + 1,25 \cdot U_{\Delta 3}^{(2)} \right| = 1,281$$

$$\omega_2^{(2)} = \left| 3 + 2,5 \cdot U_{\Delta 1}^{(2)} - 9,1 \cdot U_{\Delta 2}^{(2)} + 3,3 \cdot U_{\Delta 4}^{(2)} \right| = 1,128$$

$$\omega_3^{(2)} = \left| 4 + 1,25 \cdot U_{\Delta 1}^{(2)} - 4,2 \cdot U_{\Delta 3}^{(2)} + 2 \cdot U_{\Delta 4}^{(2)} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}^{(2)} \right| = 0,327$$

$$\omega_4^{(2)} = \left| 6 + 3,3 \cdot U_{\Delta 2}^{(2)} + 2 \cdot U_{\Delta 3}^{(2)} - 5,3 \cdot U_{\Delta 4}^{(2)} \right| = 0,001$$

$$\omega_5^{(2)} = \left| 5 + 1,25 \cdot U_{\Delta 3}^{(2)} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}^{(2)} \right| = 0$$

Рассчитаем суммарную невязку:

$$\omega_{\Sigma}^{(2)} = \sum_{i=1}^5 \omega_i^{(2)} = 1,281 + 1,128 + 0,327 + 0,001 + 0 = 2,736,$$

т.к.  $\omega_{\Sigma}^{(2)} > 0,01$ , то точность расчета  $\varepsilon=0,01$  не достигнута.

На третьей итерации производим подстановку  $U_{\Delta i}^{(2)}$  в систему уравнений. Именно:

$$U_{\Delta 1}^{(3)} = 0,914 + 0,286 \cdot U_{\Delta 2}^{(2)} + 0,143 \cdot U_{\Delta 3}^{(2)} = 1,453$$

$$U_{\Delta 2}^{(3)} = 0,329 + 0,275 \cdot U_{\Delta 1}^{(3)} + 0,362 \cdot U_{\Delta 4}^{(2)} = 1,585$$

$$U_{\Delta 3}^{(3)} = 0,641 + 0,321 \cdot U_{\Delta 2}^{(3)} + 0,423 \cdot U_{\Delta 4}^{(2)} + 0,256 \cdot U_{\Delta 5}^{(2)} = 1,044$$

$$U_{\Delta 4}^{(3)} = 1,132 + 0,623 \cdot U_{\Delta 2}^{(3)} + 0,377 \cdot U_{\Delta 3}^{(3)} = 2,513$$

$$U_{\Delta 5}^{(3)} = 4 + U_{\Delta 3}^{(3)} = 5,044$$

Рассчитаем невязки на третьей итерации:

$$\omega_1^{(3)} = \left| 8 - 8,75 \cdot U_{\Delta 1}^{(3)} + 2,5 \cdot U_{\Delta 2}^{(3)} + 1,25 \cdot U_{\Delta 3}^{(3)} \right| = 0,553$$

$$\omega_2^{(3)} = \left| 3 + 2,5 \cdot U_{\Delta 1}^{(3)} - 9,1 \cdot U_{\Delta 2}^{(3)} + 3,3 \cdot U_{\Delta 4}^{(3)} \right| = 0,499$$

$$\omega_3^{(3)} = \left| 4 + 1,25 \cdot U_{\Delta 1}^{(3)} - 4,2 \cdot U_{\Delta 3}^{(3)} + 2 \cdot U_{\Delta 4}^{(3)} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}^{(3)} \right| = 2,513$$

$$\omega_4^{(3)} = \left| 6 + 3,3 \cdot U_{\Delta 2}^{(3)} + 2 \cdot U_{\Delta 3}^{(3)} - 5,3 \cdot U_{\Delta 4}^{(3)} \right| = 0,001$$

$$\omega_5^{(3)} = \left| 5 + 1,25 \cdot U_{\Delta 3}^{(3)} - 1,25 \cdot U_{\Delta 5}^{(3)} \right| = 0$$

Рассчитаем суммарную невязку:

$$\omega_{\Sigma}^{(3)} = \sum_{i=1}^5 \omega_i^{(3)} = 0,553 + 0,499 + 0,153 + 0,001 + 0 = 1,206 ,$$

т.к.  $\omega_{\Sigma}^{(3)} > 0,01$ , то точность расчета  $\varepsilon=0,01$  не достигнута, следовательно, значения  $U_{\Delta i}^{(2)}$  еще не являются искомым решением системы уравнений узловых напряжений. Однако суммарная невязка на третьей итерации  $\omega_{\Sigma}^{(3)}$  значительно уменьшилась по сравнению с  $\omega_{\Sigma}^{(1)}$ . Выполнение условия  $\omega_{\Sigma}^{(3)} > \omega_{\Sigma}^{(2)} > \omega_{\Sigma}^{(1)}$  свидетельствует о сходимости итерационного процесса.

### Выполнение задания 8:

Установившийся режим работ ЭЭС предполагает непрерывное, стохастическое изменение во времени большого количества нагрузок. Это приводит к появлению на генераторах системы дополнительных малых моментов  $\Delta M$ , которые также стохастически увеличивают и уменьшают моменты, действующие на валах этих генераторов и смещающие их роторы на малые углы  $\Delta \delta$ .

Возникающие при этом переходные процессы могут быть описаны дифференциальными уравнениями относительно малых  $\Delta \delta$ . Порядок уравнений определяется сложностью рассматриваемой ЭЭС.

Рассмотрим простейший случай: станция – шины бесконечной мощности. Проанализируем статическую устойчивость системы согласно рисунку 1 При отсутствии нагрузки в узлах 1,2,3,5, Б и подключения к узлу 4 синхронного неявнополюсного генератора. Для решения этой задачи целесообразно привести исходную расчетную схему к эквивалентному виду, показанному на рисунке П.1.1.

Если не учитывать переходные процессы в обмотке возбуждения генератора, но учесть демпфирующие моменты, дифференциальное уравнение относительно  $\Delta\delta$  имеет вид:

$$T_j \frac{d^2 \cdot \Delta\delta}{dt^2} + P_d \frac{d \cdot \Delta\delta}{dt} + C_1 \cdot \Delta\delta = 0,$$

где  $C_1 = \frac{E_q \cdot U_c}{X_{d\Sigma}} \cdot \cos \delta,$

$X_{d\Sigma} = X_d + X_c$ , -эквивалентное сопротивление системы, которое соответствует сопротивлению узла, к которому подключен генератор.

Если вещественная часть обоих корней характеристического уравнения отрицательная, то электроэнергетическая система является устойчивой.

**Данные для расчета:**

$$Z_B = \begin{bmatrix} 0.2 & & & & & & \\ & 0.3 & & & & & \\ & & 0.4 & & & & \\ & & & 0.8 & & & \\ & & & & 0.3 & & \\ & & & & & 0.5 & \\ & & & & & & 0.8 \end{bmatrix} - \text{матрица сопротивлений ветвей},$$

$m=7$  - количество ветвей в схеме,

$n=5$  - количество узлов в схеме,

$u=4$  - номер узла к которому подключен генератор.

Данные генератора:

$E_q = 1,07$  -синхронная ЭДС,

$X_d = 1,7$ -синхронное индуктивное сопротивление генератора по продольной оси,

$U_c = 1$  -напряжение системы,

$P_d = 60$  -коэффициент демпфирования,

$T_j = 14c$  -постоянная инерции генератора,

$U_B = U_{\text{норм}} = 10,5kV$  -номинальное напряжение генератора,

$S_B = S_{\text{норм}} = 7MVA$  -номинальная мощность генератора,

$\theta = \pi/6$  -угол между осью вращающегося магнитного поля обмотки статора и продольной осью ротора в генераторе.

Определим коэффициент  $C_1$ , для этого необходимо рассчитать значение эквивалентного сопротивления системы  $X_c$ , которое соответствует диагональному элементу матрицы узловых сопротивлений  $Z_{\Delta}$ :

$$X_c = Z_{\Delta 44},$$

так как генератор подключен к 4 узлу.

Матрица узловых сопротивлений  $Z_{\Delta}$  обратна по отношению к матрице узловых проводимостей, поэтому выполняется соотношение:

$$Y_{\Delta} Z_{\Delta} = E,$$

где  $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  -единичная матрица,

$$Z_{\Delta} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} & Z_{14} & Z_{15} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} & Z_{24} & Z_{25} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} & Z_{34} & Z_{35} \\ Z_{41} & Z_{42} & Z_{43} & Z_{44} & Z_{45} \\ Z_{51} & Z_{52} & Z_{53} & Z_{54} & Z_{55} \end{bmatrix} \text{ -матрица узловых сопротивлений для}$$

расчетной схемы.

Отсюда следует матричное уравнение для определения элементов третьего столбца  $Z_{\Delta}$ , а, следовательно,  $Z_{\Delta 44}$ :

$$Y_{\Delta} \cdot \begin{bmatrix} Z_{14} \\ Z_{24} \\ Z_{34} \\ Z_{44} \\ Z_{54} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

При решении системы уравнений воспользуемся уже имеющимися у нас результатами расчета узловых напряжений методом Гаусса по матричному уравнению:

$$Y_{\Delta} U_{\Delta} = J.$$

Поскольку матрица коэффициентов  $Y_{\Delta}$  одинакова, заменим вектор неизвестных  $U_{\Delta}$  в уравнении

$$\begin{cases} 8,75 \cdot U_{\Delta 1} - 2,5 \cdot U_{\Delta 2} - 1,25 \cdot U_{\Delta 3} = 8 \\ -2,5 \cdot U_{\Delta 1} + 9,1 \cdot U_{\Delta 2} - 3,3 \cdot U_{\Delta 4} = 3 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 1} + 4,2 \cdot U_{\Delta 3} - 2 \cdot U_{\Delta 4} + 1,25 \cdot U_{\Delta 5} = 4 \\ -3,3 \cdot U_{\Delta 2} - 2 \cdot U_{\Delta 3} + 5,3 \cdot U_{\Delta 4} = 6 \\ -1,25 \cdot U_{\Delta 3} + 1,25 \cdot U_{\Delta 4} = 5 \end{cases}$$

на  $Z_{\Delta ij}$ , а столбец свободных членов  $J$  на столбец единичной матрицы. Тогда все преобразования до четвертого ключевого уравнения аналогичны.

Запишем преобразованную матрицу, начиная с четвертого ключевого уравнения:

$$\begin{cases} 2,084 \cdot Z_{\Delta 44} + 1,114 \cdot Z_{\Delta 45} = 1 \\ -0,696 \cdot Z_{\Delta 44} + 1,655 \cdot Z_{\Delta 45} = 0 \end{cases}$$

Завершим прямой ход Гаусса:

$$\begin{cases} Z_{\Delta 44} + 0,535 \cdot Z_{\Delta 45} = 0,48 \\ 2,027 \cdot Z_{\Delta 45} = 0,334 \end{cases}$$

Тогда

$$Z_{\Delta 45} = 0,165 \text{ Ом}$$

$$Z_{\Delta 44} = x_C = 0,392 \text{ Ом}$$

Переведем  $X_c$  и  $T_j$  в относительные единицы:

$$X_{c(\text{отн.ед.})} = X_{c(\text{Ом})} \cdot \frac{S_B}{U_B^2} = 0,392 \cdot \frac{7}{10,5^2} = 0,249$$

$$T_{j(\text{рад})} = \omega_0 \cdot T_{j(c)} = 314 \cdot 14 = 4396(\text{рад}),$$

где  $\omega_0 = \frac{2\pi n}{60}$  -синхронная угловая частота, при  $n=3000\text{об/мин}$ ,  $\omega_0=314(\text{рад/сек})$ .

Определяем значение коэффициента  $C_1$ :

$$X_{d\Sigma} = X_d + X_c = 1,7 + 0,249 = 1,949$$

$$C_1 = \frac{E_q \cdot U_c}{X_{d\Sigma}} \cdot \cos \delta = \frac{1,07 \cdot 1}{1,949} \cdot \cos \pi/6 = 0,475$$

Найдем корни характеристического уравнения:

$$4396p^2 + 60p + 0,475 = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-60 \pm \sqrt{60^2 - 4 \cdot 4396 \cdot 0,475}}{2 \cdot 4396}$$

$$p_{1,2} = \frac{-60 \pm j \cdot 68,94}{8792} = -6,8 \cdot 10^{-3} \pm j \cdot 7,84 \cdot 10^{-3}$$

Исходя из теоремы Ляпунова, система является статически устойчивой, поскольку оба корня содержат отрицательную вещественную часть.

### Выполнение задания 9:

Рассмотрим применение алгебраического критерия Гурвица для анализа статической устойчивости простейшей электрической системы, где учтены не только демпфирующие моменты, но и переходные процессы в обмотке возбуждения генератора. В этом случае характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$\underbrace{T_j T_d'}_{a_0} p^3 + \underbrace{(T_j + P_d T_d')}_{a_1} p^2 + \underbrace{(C_2 T_d' + P_d)}_{a_2} p + \underbrace{C_1}_{a_3} = 0,$$

где  $T_d'$  - переходная постоянная времени генератора по продольной оси;

$P_d$  - коэффициент демпфирования;

$T_j$  - постоянная инерции генератора.

Значение коэффициента  $C_1$  вычисляется также как и в задании 8, а для определения  $C_2$  используется выражение:

$$C_2 = C_1 + \frac{X_d - X_d'}{X_{d\Sigma} \cdot X_{d\Sigma}'} \cdot U_c^2 \cdot \sin^2 \delta,$$

где  $X_d'$  - переходное реактивное сопротивление генератора, по продольной оси;

$$X_{d\Sigma}' = X_d' + X_c.$$

Переходная постоянная времени генератора  $T_d'$  рассчитывается из выражения:

$$T_d' = \frac{X_{d\Sigma}'}{X_{d\Sigma}} \cdot T_{d0},$$

где  $T_{d0}$  - постоянная времени обмотки возбуждения синхронной машины при разомкнутой обмотке статора.

**Исходные данные** задания 8 и дополнительные справочные данные генератора в относительных единицах:

$T_{d0} = 7,26$  - постоянная времени обмотки возбуждения синхронной машины при разомкнутой обмотке статора;

$X_d' = 0,172$  - переходное реактивное сопротивление генератора, по продольной оси;

$E_q = 1,07$  -синхронная ЭДС,

$X_d = 1,7$  -синхронное индуктивное сопротивление генератора по продольной оси,

$U_c = 1$  -напряжение системы,

$P_d = 60$  -коэффициент демпфирования,

$T_j = 14c$  - постоянная инерции генератора,

$U_B = U_{c\text{ ном}} = 10,5kV$  - номинальное напряжение генератора,

$S_B = S_{c\text{ ном}} = 7MBA$  - номинальная мощность генератора,

$\theta = \pi/6$  - угол между осью вращающегося магнитного поля обмотки статора и продольной осью ротора в генераторе;

$X_c = 0,249$  - эквивалентное сопротивление системы;

$$T_{j(\text{рад})} = \omega_0 \cdot T_{j(c)} = 314 \cdot 14 = 4396(\text{рад}),$$

где  $\omega_0 = \frac{2\pi n}{60}$  -синхронная угловая частота, при  $n=3000\text{об/мин}$ ,  $\omega_0=314(\text{рад/сек})$ .

$$X_{d\Sigma} = X_d + X_c = 1,7 + 0,249 = 1,949$$

$$C_1 = \frac{E_q \cdot U_c}{X_{d\Sigma}} \cdot \cos \delta = \frac{1,07 \cdot 1}{1,949} \cdot \cos \frac{\pi}{6} = 0,475$$

$$X'_{d\Sigma} = X'_d + X_c = 0,172 + 0,249 = 0,421$$

$$T'_d = \frac{X'_{d\Sigma}}{X_{d\Sigma}} \cdot T_{d0} = \frac{0,421}{1,949} \cdot 7,26 = 1,568.$$

Проведем расчет коэффициентов характеристического уравнения:

$$a_0 = T_j T'_d = 4396 \cdot 1,568 = 6892,928$$

$$a_1 = T_j + P_d T'_d = 4396 + 60 \cdot 1,568 = 4490,08$$

$$a_3 = C_1 = 0,475$$

Для определения  $a_2$  найдем значение коэффициента  $C_2$  по:

$$C_2 = C_1 + \frac{X_d - X'_d}{X_{d\Sigma} \cdot X'_{d\Sigma}} \cdot U_c^2 \cdot \sin^2 \delta = 0,532 + \frac{1,7 - 0,172}{1,742 \cdot 0,214} \cdot 1^2 \cdot \sin^2 \left( \frac{\pi}{6} \right) = 0,839$$

тогда

$$a_2 = C_2 \cdot T'_d + P_d = 0,839 \cdot 1,568 + 60 = 61,316.$$

Запишем характеристическое уравнение с учетом значений коэффициентов:

$$6892,93p^3 + 4490,08p^2 + 61,316p + 0,475 = 0.$$

Составим определитель Гурвица для нашего характеристического уравнения:

$$\Delta_3 = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4490,08 & 0,475 & 0 \\ 6892,93 & 61,316 & 0 \\ 0 & 4490,08 & 0,475 \end{bmatrix}.$$

Выделим миноры относительно главной диагонали  $\Delta_3$  и применим критерий Гурвица: для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы при  $a_0 > 0$  все главные диагональные миноры определителя Гурвица были положительны:

$$a_0 = 6892,93 > 0;$$

$$\Delta_1 = a_1 = 4490,08 > 0;$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 4490,08 & 0,475 \\ 6892,93 & 61,316 \end{bmatrix} = 4490,08 \cdot 61,316 - 6892,93 \cdot 0,475 = 272039,61 > 0;$$

$$\Delta_3 = a_3 \Delta_2 = 0,475 \cdot 272039,61 = 129218,81 > 0.$$

Таким образом, рассматриваемая электроэнергетическая система статически устойчива, т.к. все главные диагональные миноры определителя Гурвица положительные.

### Выполнение задания 10:

Критерий Михайлова является частотным критерием устойчивости. В его основу положен принцип аргумента, известный из теории функций комплексного переменного. Рассмотрим использование частотного критерия Михайлова для анализа устойчивости простейшей ЭЭС, рассмотренной в предыдущих разделах.

Исходя из вида характеристического уравнения запишем характеристический многочлен  $D(p)$ :

$$D(p) = a_0 p^3 + a_1 p^2 + a_2 p + a_3 = 6892,93 p^3 + 4490,08 p^2 + 61,316 p + 0,475 = 0.$$

Осуществляя подстановку  $p = j\omega$  в характеристический многочлен, получим характеристический вектор  $D(j\omega)$ :

$$D(j\omega) = 6892,93(j\omega)^3 + 4490,08(j\omega)^2 + 61,316(j\omega) + 0,475 = 0$$

Разделим вещественную и мнимую части составляющие вектора  $D(j\omega)$ , т.е.:

$$D(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega),$$

где  $U(\omega) = 0,475 - 4490,08\omega^2$

$$V(\omega) = 61,316\omega - 6892,93\omega^3$$

Вектор  $D(j\omega)$ , изображенный в декартовых координатах на плоскости, при изменении  $-\infty < \omega < +\infty$ , вращается, и конец вектора описывает кривую, которая называется *годографом* характеристического уравнения.

Практическая формулировка критерия Михайлова: *система будет устойчива, если при возрастании  $\omega$  от 0 до  $\infty$ , годограф, начинаясь на положительной части вещественной оси, проходит последовательно в положительном направлении  $n$  квадрантов, где  $n$ -степень характеристического уравнения.*

Такое перемещение годографа соответствует повороту вектора  $D(j\omega)$  на угол  $0,5\pi$ .

Построим годограф, для этого определим точки пересечения с вещественной  $U$  и мнимой  $V$  осями:

а) пересечение годографа с осью  $U$  происходит при  $V(\omega)=0$ :

$$V(\omega) = \omega(61,316 - 6892,93\omega^2) = 0,$$

$$\text{откуда } \omega_1=0, \omega_2 = \sqrt{\frac{61,316}{6892,93}} = 0,0943$$

таким образом первая точка пересечения при  $\omega_1=0$ , соответствует:

$$U(\omega) = 0,475 - 6892,93\omega^2 = 0,475$$

вторая точка пересечения при  $\omega_1=0,0943$ , соответствует:

$$U(\omega) = 0,475 - 6892,93\omega^2 = 0,475 - 61,295 = -60,82$$

б) пересечение годографа с осью  $V$  происходит при  $U(\omega)=0$ :

$$U(\omega) = 0,475 - 4490,08\omega^2 = 0,$$

$$\text{откуда } \omega_1 = \sqrt{\frac{0,475}{4490,08}} = 0,01028$$

таким образом точка пересечения при  $\omega_1=0,01028$  соответствует

$$V(\omega) = 61,316\omega - 6892,937\omega^3 = 0,630 - 0,00748 = 0,623$$

Выбираются только положительные значения корней, т.к.  $\omega$  изменяется от 0 до  $\infty$ .

Построим график, для этого зададимся рядом значений  $0 < \omega < \infty$  и рассчитаем соответствующие значения  $U(\omega)$  и  $V(\omega)$ :

$\omega$	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
U	0,5	0,0	-1,3	-3,6	-6,7	-10,8	-15,7	-21,5	-28,3	-35,9	-44,4	-53,9	-64,2	-75,4	-87,5	-100,6
V	0,0	0,6	1,2	1,7	2,0	2,2	2,2	1,9	1,4	0,5	-0,8	-2,4	-4,6	-7,2	-10,3	-14,1

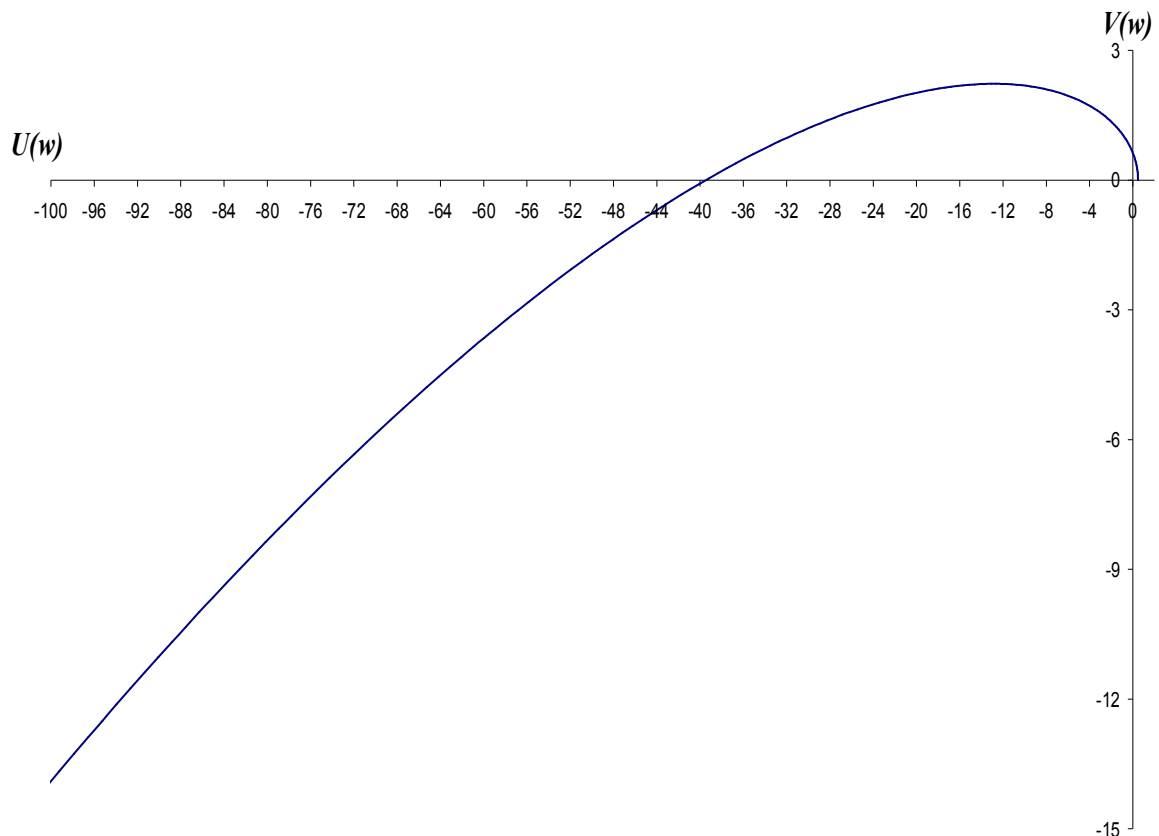


Рисунок 3.

На основании данного графика система по критерию Михайлова устойчива, т.к. кривая годографа пересекает три квадранта и степень характеристического уравнения тоже три.

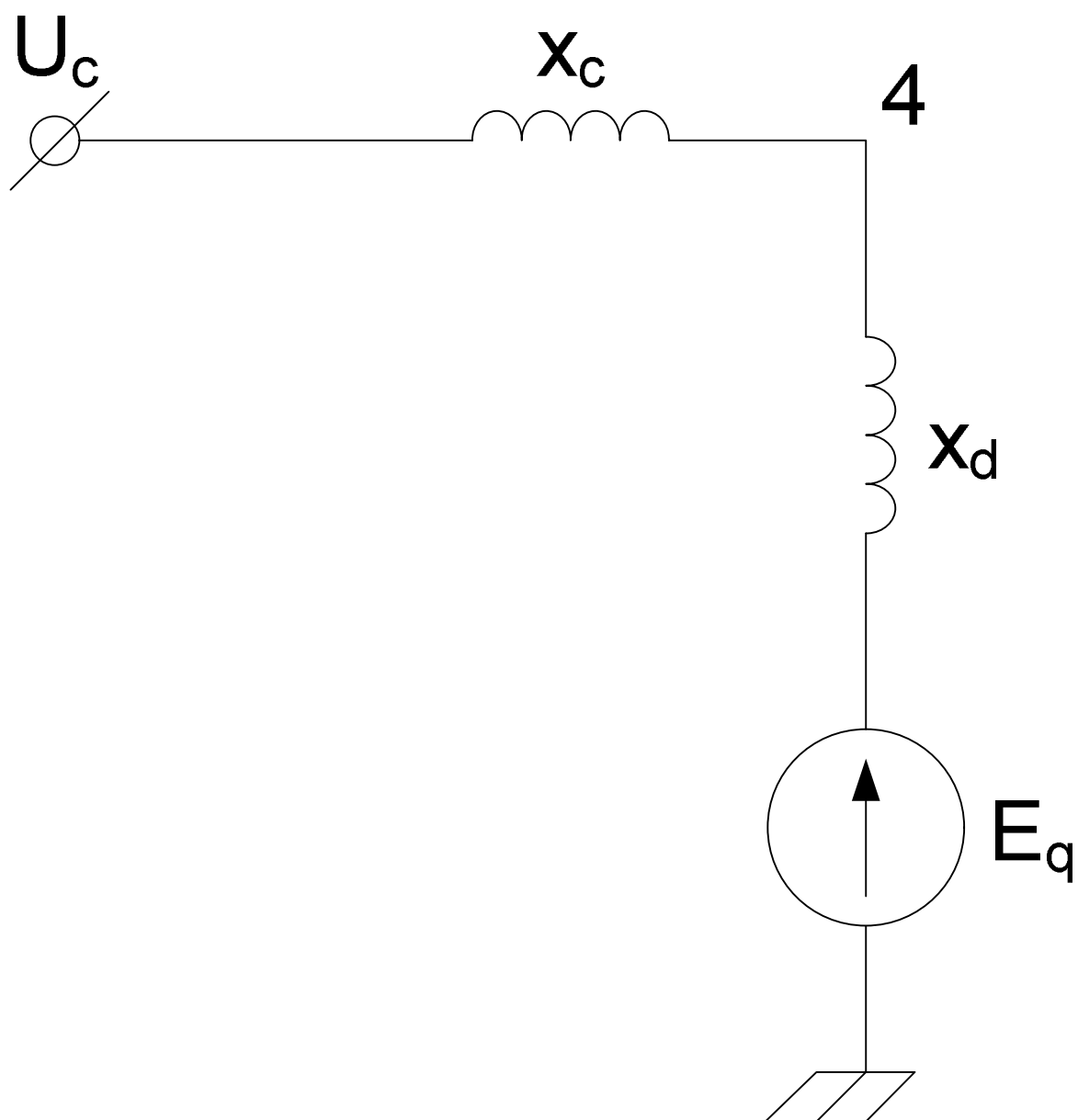


Рисунок П.1.1