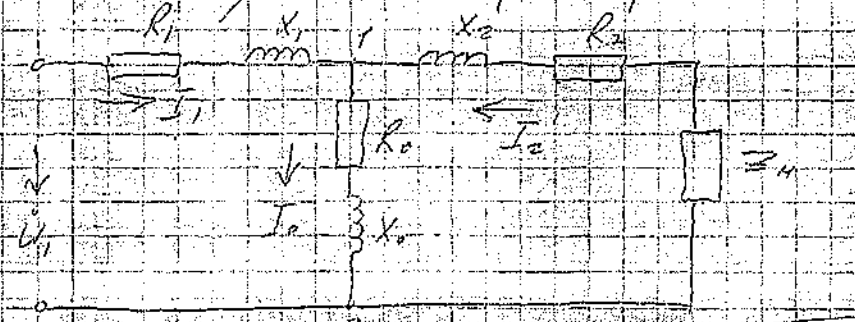


2) Вычислите мм и град угла наклона стержней и намотку

2) Определите параметры Γ -образной схемы замещения тр-ра

3) Начертите схему замещения и намотку на несрассчитанные параметры

4) Определите возможное значение тока $K3$ при номинальной нагрузке



Варианты расчетного задания на тему: «Трансформатор»

№ п/п	S кВА	U _{нн} кВ	U _{нп} кВ	Группа соедин.	u _k %	P _k Вт	P ₀ Вт	l ₀ %	Фамилия И.О. слушателя
12.	250	6	0,4	Y/Yн-0	4,5	3700	740	2,3	
21.	100	35	0,4	Y/Yн-0	6,5	1970	470	2,6	